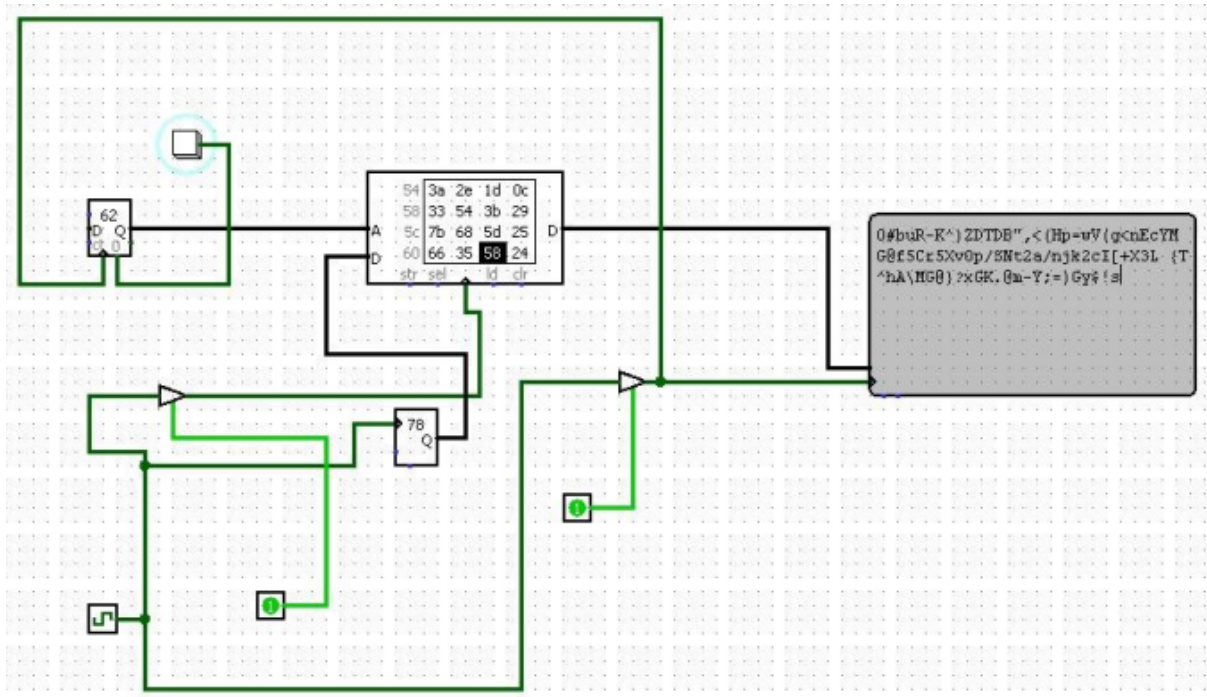


RESPOSTAS

Simulação da célula de memória em 8 bits

Circuito montado em (8 bit / 7 bit):



Circuito montado em (16 bit / 7 bit):

